Comparador de Magnitude de

Aluno: Matheus Melle Tártari

1. Definição das Entradas e Saídas

O circuito recebe dois números binários de 2 bits:

Número A: $A = (A_1A_0)_2$

Número B: $B = (B_1B_0)_2$

2. Expressões Lógicas

Para simplificar as expressões, definimos as variáveis de equivalência de bits:

- $x_1 = A_1 \odot B_1 = A_1B_1 + A' B'$
- $x_0 = A_0 \odot B_0 = A_0B_0 + A' B'$

3. Diagrama do Circuito

Abaixo está a representação em circuito da lógica implementada:

